
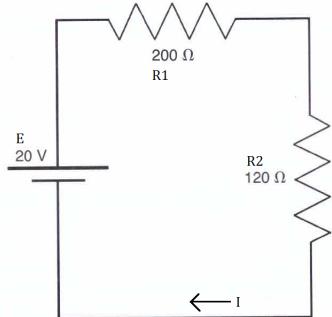


Lista 1


1) Hetem exercício 1, pág. 16.

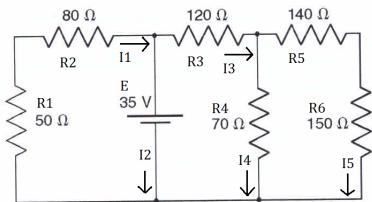


2) Hetem exercício 6, pág. 17.




3) Hetem exercício 7, pág. 17.

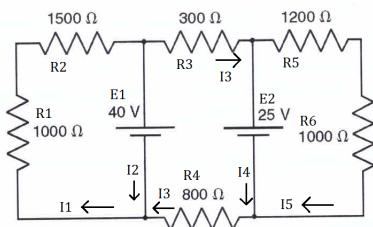


4) Hetem exercício 8, pág. 17.

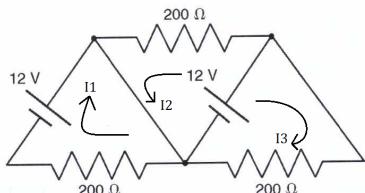


5) Hetem exercício 9, pág. 18.

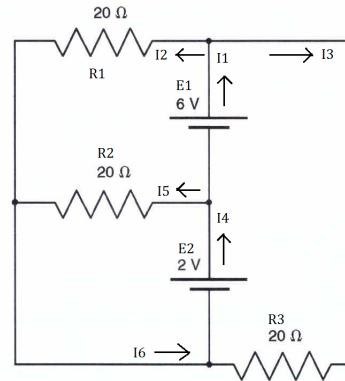


6) Hetem exercício 10, pág. 18.

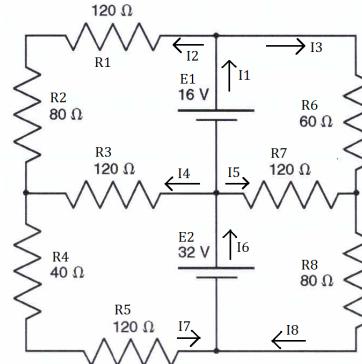


7) Hetem exercício 11, pág. 18.

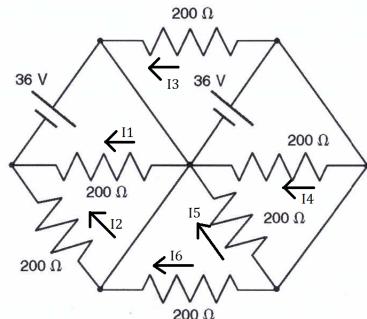

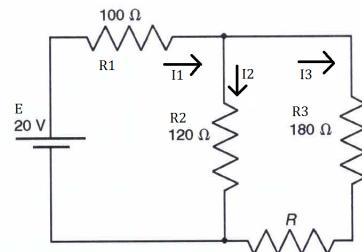
8) Hetem exercício 12, pág. 19. Determinar R para que a tensão sobre o resistor de 180 Ω seja 6 V.



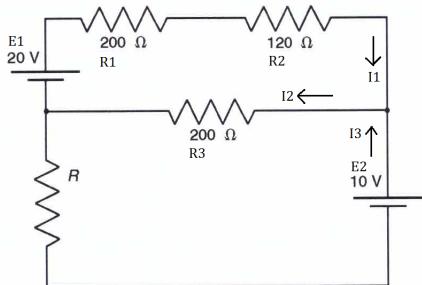
9) Hetem exercício 13, pág. 19. Determinar R para que a corrente na fonte de 10 V seja 0,01 A.



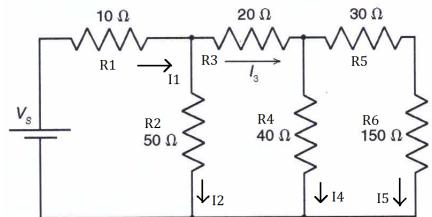
10) Hetem exercício 14, pág. 19. Determinar V_s para que a corrente I_3 seja 0,25 A.




11) Hetem exercício 15, pág. 19.

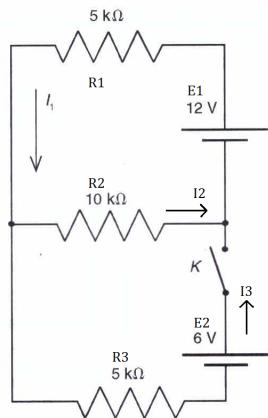

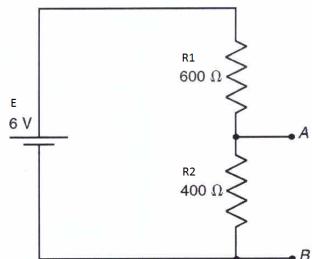
12) Hetem exercício 16, pág. 20. Circuito equivalente de Thévenin.



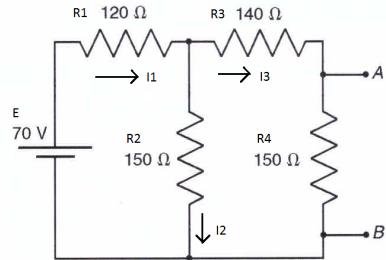
13) Hetem exercício 17, pág. 20. Circuito equivalente de Norton.




14) Hetem exercício 18, pág. 20.

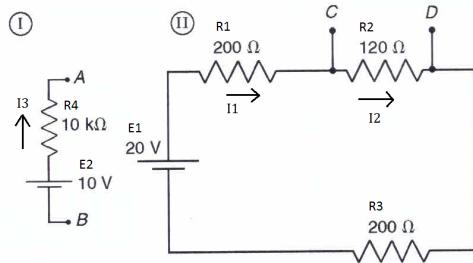

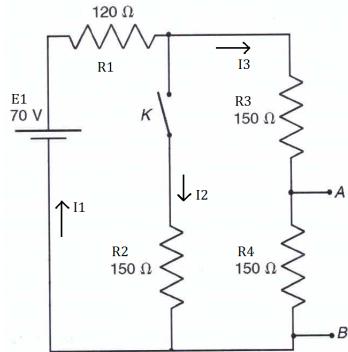15) Hetem exercício 19, pág. 21. Circuito equivalente de Thévenin.



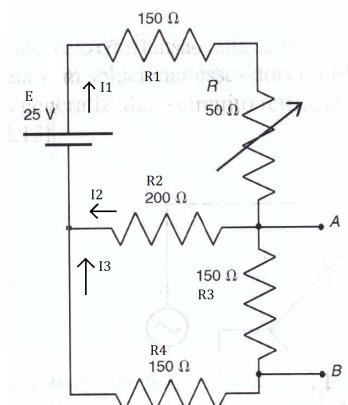16) Hetem exercício 20, pág. 21. Circuito equivalente de Thévenin.



1)

- $R_{eq} = R_1 + R_2 = 200 + 120 = 320 \Omega$
- $I = \frac{E}{R_{eq}} = \frac{20}{320} = 62,5 \text{ mA}$

2)

- $E + R_1 I_1 + R_2 I_1 = 0$
- $E - R_3 I_3 - R_4 I_4 = 0$
- $R_4 I_4 - R_5 I_5 + R_6 I_5 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_3 - I_4 - I_5 = 0$
- $130 I_1 = -35$
- $120 I_3 + 70 I_4 = 35$
- $70 I_4 - 290 I_5 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_3 - I_4 - I_5 = 0$
- $I_1 = -269,2 \text{ mA}, I_2 = -467,7 \text{ mA}, I_3 = 198,4 \text{ mA}, I_4 = 159,8 \text{ mA}, I_5 = 38,6 \text{ mA}$
- $V_1 = -13,5 \text{ V}, V_2 = -21,5 \text{ V}, V_3 = 23,8 \text{ V}, V_4 = 11,2 \text{ V}, V_5 = 5,4 \text{ V}, V_6 = 5,8 \text{ V}$

3)

- $E_1 + R_1 I_1 + R_2 I_1 = 0$
- $E_1 - R_3 I_3 - R_4 I_3 - E_2 = 0$
- $E_2 - R_5 I_5 - R_6 I_6 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_3 - I_4 - I_5 = 0$
- $2500 I_1 = -40$
- $1100 I_3 = 15$
- $2200 I_5 = 25$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_3 - I_4 - I_5 = 0$
- $I_1 = -16,0 \text{ mA}, I_2 = -29,6 \text{ mA}, I_3 = 13,6 \text{ mA}, I_4 = 2,3 \text{ mA}, I_5 = 11,4 \text{ mA}$
- $V_1 = -16,0 \text{ V}, V_2 = -24,0 \text{ V}, V_3 = 4,1 \text{ V}, V_4 = 10,9 \text{ V}, V_5 = 13,7 \text{ V}, V_6 = 11,4 \text{ V}$

4)

- Malhas são independentes: $I_1 = I_2 = I_3 = \frac{12}{200} = 60 \text{ mA}$

5)

- $E_1 - R_1 I_2 + R_2 I_5 = 0$
- $E_2 - R_2 I_5 = 0$
- $E_1 + E_2 - R_3 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_2 + I_5 - I_6 = 0$
- $-I_3 + I_4 - I_6 = 0$
- $20 I_2 - 20 I_5 = 6$
- $20 I_5 = 2$
- $20 I_3 = 8$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_2 + I_5 - I_6 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $-I_3 + I_4 - I_6 = 0$
- $I_1 = 0,8 \text{ A}, I_2 = 0,4 \text{ A}, I_3 = 0,4 \text{ A}, I_4 = 0,5 \text{ A}, I_5 = 0,1 \text{ A}, I_6 = 0,5 \text{ A}$
- $V_1 = 8 \text{ V}, V_2 = 2 \text{ V}, V_3 = 8 \text{ V}$

6)

- $E_1 - R_1 I_2 - R_2 I_2 + R_3 I_4 = 0$
- $E_2 - R_3 I_4 - R_4 I_7 - R_5 I_7 = 0$
- $E_1 - R_6 I_3 + R_7 I_5 = 0$
- $E_2 - R_7 I_5 - R_8 I_8 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 + I_4 + I_5 - I_6 = 0$
- $I_2 + I_4 - I_7 = 0$
- $I_3 + I_5 - I_8 = 0$
- $I_6 - I_7 - I_8 = 0$
- $200 I_2 - 120 I_4 = 16$
- $120 I_4 + 160 I_7 = 32$
- $60 I_3 - 120 I_5 = 16$
- $120 I_5 + 80 I_8 = 32$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 + I_4 + I_5 - I_6 = 0$
- $I_2 + I_4 - I_7 = 0$
- $I_3 + I_5 - I_8 = 0$
- $I_1 = 437 \text{ mA}, I_2 = 111 \text{ mA}, I_3 = 326 \text{ mA}, I_4 = 51,1 \text{ A}, I_5 = 29,6 \text{ A}, I_6 = 517 \text{ A}, I_7 = 162 \text{ A}, I_8 = 356 \text{ A}$
- $V_1 = 13,3 \text{ V}, V_2 = 8,9 \text{ V}, V_3 = 6,1 \text{ V}, V_4 = 6,5 \text{ V}, V_5 = 19,4 \text{ V}, V_6 = 19,6 \text{ V}, V_7 = 3,6 \text{ V}, V_8 = 28,5 \text{ V}$

7)

- $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I_6 = \frac{36}{200} = 180 \text{ mA}$

- $40I_4 - 180I_5 = 0$
- $I_1 - I_2 = 0, 25$
- $I_4 + I_5 = 0, 25$

8)

- $E - R_1I_1 - R_2I_2 = 0$
- $R_2I_2 - R_3I_3 - RI_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $R_3I_3 = 6$

- $100I_1 + 120I_2 = 20$
- $120I_2 - (180 + R)I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $180I_3 = 6 \rightarrow I_3 = 33,3 \text{ mA}$

- $100I_1 + 120I_2 = 20$
- $120I_2 - 33,3 \text{ m } R = 6$
- $I_1 - I_2 = 33,3 \text{ m}$

- $I_1 = 109 \text{ mA}, I_2 = 75,8 \text{ A}, R = 92,7 \Omega$
- $V_1 = 10,9 \text{ V}, V_2 = 9,1 \text{ V}$

- $I_1 = 514 \text{ mA}, I_2 = 264 \text{ mA}, I_4 = 205 \text{ mA}, I_5 = 45,5 \text{ mA}, V_s = 18,3 \text{ V}$
- $V_1 = 5,1 \text{ V}, V_2 = 13,2 \text{ V}, V_3 = 5 \text{ V}, V_4 = 8,2 \text{ V}, V_5 = 1,4 \text{ V}, V_6 = 6,8 \text{ V}$

9)

- $E_1 - R_1I_1 - R_2I_1 - R_3I_2 = 0$
- $E_2 - R_3I_2 - RI_3 = 0$
- $I_1 - I_2 + I_3 = 0$
- $I_3 = 0,01$

- $320I_1 + 200I_2 = 20$
- $200I_2 + 0,01R = 10$
- $I_1 - I_2 = -0,01$
- $I_1 = 34,6 \text{ mA}, I_2 = 44,6 \text{ mA}, R = 107,7 \Omega$
- $V_1 = 6,9 \text{ V}, V_2 = 4,2 \text{ V}, V_3 = 8,9 \text{ V}, V_R = 1,1 \text{ V}$

11)

- Chave fechada
- $E_1 - R_1I_1 - R_2I_2 = 0$
- $E_2 + R_2I_2 - R_3I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

- $5 \text{ k}I_1 + 10 \text{ k}I_2 = 12$
- $-10 \text{ k}I_2 + 5 \text{ k}I_3 = 6$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

- $I_1 = 1,92 \text{ mA}, I_2 = 0,24 \text{ mA}, I_3 = 1,68 \text{ mA}$
- $V_1 = 9,6 \text{ V}, V_2 = 2,4 \text{ V}, V_3 = 8,4 \text{ V}$

- Chave aberta: $I_3 = 0, I_1 = I_2$
- $E_1 - R_1I_1 - R_2I_1 = 0$

- $15 \text{ k}I_1 = 12 \rightarrow I_1 = 0,8 \text{ mA}$
- $V_1 = 4 \text{ V}, V_2 = 8 \text{ V}$

12)

- $R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{600 \times 400}{600 + 400} = 240 \Omega$
- $V_{th} = \frac{E}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{6}{600 + 400} 400 = 2,4 \text{ V}$

13)

10)

- $V_s - R_1I_1 - R_2I_2 = 0$
- $R_2I_2 - R_3I_3 - R_4I_4 = 0$
- $R_4I_4 - R_5I_5 - R_6I_5 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_3 - I_4 - I_5 = 0$
- $I_3 = 0,25$
- $V_s - 10I_1 - 50I_2 = 0$
- $50I_2 - 40I_4 = 5$

- $120I_1 + 150I_2 = 70$
- $150I_2 - 140I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 = 364 \text{ mA}, I_2 = 176 \text{ mA}, I_3 = I_{no} = 188 \text{ mA}$
- $R_{no} = ((120 \parallel 150) + 140) \parallel 150 = (66,67 + 140) \parallel 150 = 206,67 \parallel 150 = 86,9 \Omega$

14)

- Conexões A-C e B-D
- $E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_2 - R_3 I_1 = 0$
- $E_2 - R_2 I_2 - R_4 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 + I_3 = 0$
- $400I_1 + 120I_2 = 20$
- $120I_2 + 10 kI_3 = 10$
- $I_1 - I_2 + I_3 = 0$
- $I_1 = 38,3 \text{ mA}, I_2 = 38,9 \text{ mA}, I_3 = 0,53 \text{ mA}$
- $V_1 = 7,7 \text{ V}, V_2 = 4,7 \text{ V}, V_3 = 7,7 \text{ V}, V_4 = 5,3 \text{ V}$

- Conexões A-D e B-C
- $E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_2 - R_3 I_1 = 0$
- $E_2 + R_2 I_2 - R_4 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $400I_1 + 120I_2 = 20$
- $-120I_2 + 10 kI_3 = 10$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 = 38,8 \text{ mA}, I_2 = 37,3 \text{ mA}, I_3 = 1,45 \text{ mA}$
- $V_1 = 7,8 \text{ V}, V_2 = 4,5 \text{ V}, V_3 = 7,8 \text{ V}, V_4 = 14,5 \text{ V}$

15)

- Chave fechada
- $E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$
- $R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $120I_1 + 150I_2 = 70$
- $150I_2 - 300I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 = 318 \text{ mA}, I_2 = 212 \text{ mA}, I_3 = 106 \text{ mA}$
- $V_1 = 38,2 \text{ V}, V_2 = 31,8 \text{ V}, V_3 = 15,9 \text{ V}, V_4 = v_{th} = 15,9 \text{ V}$
- $R_{th} = ((120 \parallel 150) + 150) \parallel 150 = (66,67 + 150) \parallel 150 = 216,67 \parallel 150 = 88,6 \Omega$
- Chave aberta: $I_2 = 0, I_1 = I_3$
- $E_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 - R_4 I_3 = 0$

- $420I_1 = 70 \rightarrow I_1 = 167 \text{ mA}$
- $V_1 = 20 \text{ V}, V_3 = 25 \text{ V}, V_4 = v_{th} = 25 \text{ V}$
- $R_{th} = (120 + 150) \parallel 150 = 270 \parallel 150 = 96,4 \Omega$

16)

- R mínimo ($R = 0 \Omega$)
- $E - R_1 I_1 - RI_1 - R_2 I_2 = 0$
- $R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $150I_1 + 200I_2 = 25$
- $200I_2 - 300I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 = 92,6 \text{ mA}, I_2 = 55,6 \text{ mA}, I_3 = 37,0 \text{ mA}$
- $V_1 = 13,9 \text{ V}, V_2 = 11,1 \text{ V}, V_3 = v_{th} = 5,6 \text{ V}, V_4 = 5,6 \text{ V}$
- $R_{th} = ((150 \parallel 200) + 150) \parallel 150 = (85,7 + 150) \parallel 150 = 235,7 \parallel 150 = 91,7 \Omega$
- R máximo ($R = 50 \Omega$)
- $E - R_1 I_1 - RI_1 - R_2 I_2 = 0$
- $R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $200I_1 + 200I_2 = 25$
- $200I_2 - 300I_3 = 0$
- $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $I_1 = 78,1 \text{ mA}, I_2 = 46,9 \text{ mA}, I_3 = 31,3 \text{ mA}$
- $V_1 = 11,7 \text{ V}, V_R = 3,9 \text{ V}, V_2 = 9,4 \text{ V}, V_3 = v_{th} = 4,7 \text{ V}, V_4 = 4,7 \text{ V}$
- $R_{th} = (((150 + 50) \parallel 200) + 150) \parallel 150 = ((200 \parallel 200) + 150) \parallel 150 = (100 + 150) \parallel 150 = 250 \parallel 150 = 93,8 \Omega$