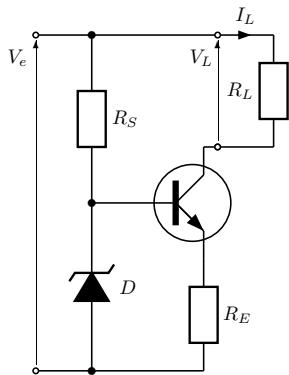


6872 Fundamentos de Eletrônica


Avaliação Escrita 2/2013

RA/Nome: _____


- 1) [20%]** Considere o circuito da figura abaixo, onde R_L é a resistência de carga. Supondo que $V_e = 15$ V, que o transistor tem $\beta = 100$, e que o diodo zener tem $V_Z = 5,1$ V e $P_Z = 100$ mW, determine os valores de R_S e R_E para que o circuito funcione como uma fonte de corrente com $I_L = 200$ mA. Para quais valores de R_L o circuito funcionará corretamente?



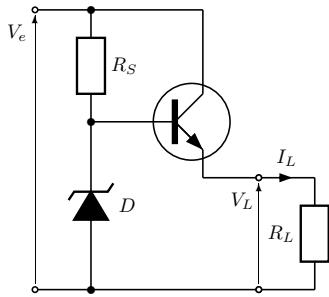- 2) [20%]** Considere o circuito da figura abaixo, onde R_L é a resistência de carga. Supondo que $V_e = 15 \pm 10\%$ V, e que o diodo zener tem $P_Z = 100$ mW, determine os valores de V_Z e R_S para que o circuito funcione como uma fonte de tensão com $V_L = 12$ V. Considere que $I_{Bmax} = 10 \mu\text{A}$.




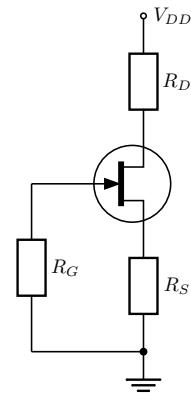- 3) [20%]** Considere o circuito da figura abaixo, onde $R_G = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$, $V_P = -4$ V e $V_{DD} = 12$ V. Determine o ponto de operação ou ponto quiescente do transistor (isto é, os valores de V_{GS} , I_D e V_{DS}).



- 4) [20%]** Implemente um circuito usando amplificador operacional que realize a seguinte operação matemática: $V_{out} = -5(3V_1 + 4V_2 + 5V_3)$, onde V_{out} é a tensão de saída e V_1 , V_2 e V_3 são as tensões de entrada. Calcule o valor dos resistores e esboce o circuito.

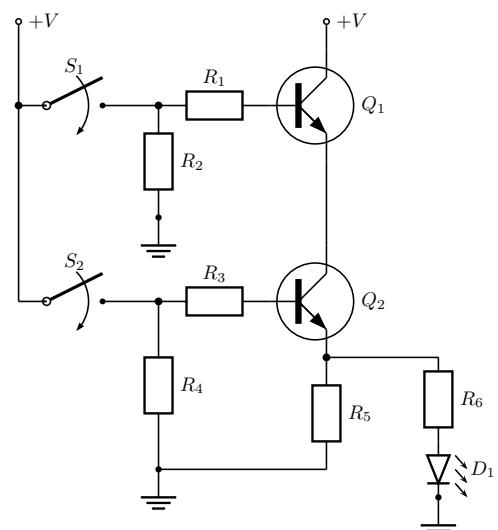- 5) [20%]** Considere o circuito da figura abaixo. Para os estados das chaves conforme indicado na tabela, coloque o estado de cada transistor (cortado ou saturado) e do LED D_1 (aceso ou apagado). Qual é a operação lógica executada por este circuito?



S_1	S_2	Q_1	Q_2	LED
aberta	aberta			
aberta	fechada			
fechada	aberta			
fechada	fechada			

1) $V_{RE} = V_Z - V_{BE} = 5,1 - 0,7 = 4,4$ V. $I_B = I_C/\beta = 200\text{m}/100 = 2$ mA. $R_E = V_{RE}/I_E \approx V_{RE}/I_C = 4,4/200\text{m} = 22$ Ω . $I_{Zmax} = P_Z/V_Z = 100\text{m}/5,1 \approx 19,6$ mA. $I_{Zmin} = 10\% \times I_{Zmax} = 0,1 \times 19,6\text{m} \approx 2$ mA. Supondo $I_Z = 10$ mA, temos $R_S = (V_e - V_Z)/(I_Z + I_B) = (15 - 5,1)/12\text{m} = 825$ Ω . $R_{Lmin} = 0$ Ω . Supondo $V_{CEsat} = 0,2$ V, $R_{Lmax} = (V_e - V_{RE} - V_{CEsat})/I_L = (15 - 4,4 - 0,2)/200\text{m} = 52$ Ω .

2) $V_Z = V_L + V_{BE} = 12 + 0,7 = 12,7$ V. $I_{Zmax} = P_Z/V_Z = 100\text{m}/12,7 \approx 7,9$ mA. $I_{Zmin} = 10\% \times I_{Zmax} = 0,1 \times 7,9\text{m} \approx 0,8$ mA. $I_{Zmin} \gg I_B$ e portanto I_B será desprezada. $R_{Smax} = (V_{emin} - V_Z)/I_{Zmin} = (13,5 - 12,7)/0,8\text{m} = 1$ k Ω . $R_{Smin} = (V_{emax} - V_Z)/I_{Zmax} = (16,5 - 12,7)/7,9\text{m} = 481$ Ω . Portanto $481 \Omega \leq R_S \leq 1$ k Ω .

3) $V_{GS} = -I_D R_S = 1\text{k}I_D$. $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2 = 8\text{m}(1 - 1\text{k}I_D/4)^2$. Resolvendo temos $I_D = 8$ mA e $I_D = 2$ mA. O valor de $I_D = 8$ mA é descartado porque com ele $V_{GS} = 1\text{k}I_D = -8$ V, o que está acima de $V_P = -4$ V. O valor correto é $I_D = 2$ mA, resultando em $V_{GS} = -2$ V e $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - I_D R_S = 12 - 2\text{m}2\text{k} - 2\text{m}1\text{k} = 6$ V.

4) $V_{out} = -15V_1 - 20V_2 - 25V_3$. O circuito é um amplificador inversor com $R_1 = R_F/15$, $R_2 = R_F/20$ e $R_3 = R_F/25$.

5) Operação lógica: AND.

S_1	S_2	Q_1	Q_2	LED
aberta	aberta	cortado	cortado	apagado
aberta	fechada	cortado	saturado	apagado
fechada	aberta	saturado	cortado	apagado
fechada	fechada	saturado	saturado	aceso